

SUPPORT NOTE

SN009 | Wie verwendet man Superkondensatoren? Eine kurze Anleitung für den Design-In-Prozess



René Kalbitz, Frank Puhane

01. EDLC - SUPERKONDENSATOR

Im Vergleich zu anderen Kondensatorstechnologien zeichnen sich EDLCs (engl.: Electric Double Layer Capacitor) durch eine sehr hohe Ladungsspeicherkapazität und einen sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) aus. Ihre hohe Lebensdauer, niedrige Ladezeit und ihre große Leistungsabgabe machen sie zur idealen Wahl für viele Anwendungen im Bereich der Stromversorgung.

Mögliche Anwendungen sind:

Notstromversorgung

- Um eine Applikation während des Batteriewechsels oder bei Stromausfall mit Energie zu versorgen
- Energieversorgung im Notfall als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Hybridanwendung mit Batterie

- Zur Entlastung der Batterien bei hohen Leistungsspitzen
- Pufferung von Energieschwankungen zur Verlängerung der Batterielaufzeit

Die wichtigsten Parameter für den Design-in-Prozess sind die Kapazität, die Entlade- und Ladezeit sowie die entsprechenden Spannungen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Formeln und Berechnungsbeispiele. ^{[1][2][3]}

<p>Ladeeinheit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstanter Strom ▪ Konstante Spannung
<p>Supercapacitor (EDLC)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wichtigste Bauteilparameter, bezüglich Leistungsberechnung: <ul style="list-style-type: none"> - Nennspannung U_R - Kapazität C ▪ EDLCs sind Niederspannungsbauteile ▪ Keine konstante Spannung bei Leistungsabgabe, fällt Spannung linear ab
<p>Entladeeinheit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstanter Widerstand ▪ Konstanter Strom ▪ Konstante Leistung

Abbildung 1: Allgemeines Konzept des Lade- und Entladeprozesses

02. ALLGEMEINES VORGEHEN BEIM DESIGN-IN

- 1) Ermittlung der Art des Entladevorgangs:
 - Konstanter Widerstand
 - Konstanter Strom
 - Konstante Leistung
 - 2) Berechnung*) der erforderlichen Kapazität in Abhängigkeit von den gewünschten Betriebsparametern wie Betriebsdauer, Ausgangsleistung und Ausgangsstrom.
- *) Der Einfachheit halber werden die Verluste durch ESR, Leitungen und Anschlüsse vernachlässigt.*
- 3) Bestimmung des geeigneten Ladevorgangs:
 - Konstanter Strom
 - Konstante Spannung
 - 4) Berechnung der Ladezeit in Abhängigkeit vom Ladestrom. Falls erforderlich, muss ein Schutzwiderstand berechnet werden.



Abbildung 2: Radiale through-hole EDLC-Serie **WCAP-STSC**

Einige wichtige Formeln für den Design-in-Prozess sind in den folgenden Abschnitten zusammengefasst.

SUPPORT NOTE

SN009 | Wie verwendet man Superkondensatoren?

Eine kurze Anleitung für den Design-In-Prozess

03. PARAMETER UND LEISTUNGSDATEN

 


Abbildung 3: Ersatzschaltung eines EDLCs

Allgemeine Parameter:

- V_R Nennspannung
- nichtwässriges Elektrolyt (typ.) $\approx 2\text{ V} - 3\text{ V}$
 - wie im Datenblatt angegeben
- C Kapazität (im Datenblatt und direkt auf der Kennzeichnung der Kondensatoren angegeben)
- R_{ESR} Äquivalenter Serienwiderstand (ESR) (im Datenblatt angegeben)
- R_{Leak} äquivalenter Parallelwiderstand, Leckwiderstand
- entsprechender Parameter ist der Leckstrom I_{Leak} , der im Datenblatt angegeben ist.
 - Zusammenhang: $R_{Leak} = \frac{U_R}{I_{Leak}}$
 - Einfluss auf die Fähigkeit zur Ladungsspeicherung
 $R_{Leak} \approx 10\text{ k}\Omega - 1\text{ M}\Omega$
- P Leistungsabgabe, d.h. Leistungsaufnahme der Applikation

Leistungsparameter:

V_1 Ladespannung, normalerweise $V_R = V_1$

V_2 untere Abschaltspannung

Energiespeicherkapazität:

$$E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot (V_1^2 - V_2^2)$$

$$E = \int P(t) dt = P \cdot t \quad (\text{wenn } P(t) = \text{konst.})$$

maximale Leistungsabgabe:

$$P_{\max} = \frac{V_R^2}{4 \cdot R_{ESR}}$$

3.1 Beispiel

Eine Applikation soll mit einer konstanten Leistung von $P = 0,4\text{ W}$ für die Dauer von $t = 360\text{ s}$ betrieben werden. Die untere Abschaltspannung ist $V_2 = 1\text{ V}$. Wie groß ist die Gesamtenergiemenge E und wie groß ist die erforderliche Kapazität C ?

Berechnung:

$$P = 0,4\text{ W für } t = 360\text{ s; } V_1 = V_R = 2,7\text{ V; } V_2 = 1\text{ V}$$

$$E = P \cdot t = 0,4\text{ W} \cdot 360\text{ s} = 144\text{ J} = 0,04\text{ Wh}$$

Die erforderliche Energiemenge beträgt $E = 144\text{ J}$.

$$C = 2 \cdot \frac{E}{V_1^2 - V_2^2} = 2 \cdot \frac{144\text{ J}}{(2,7\text{ V})^2 - (1\text{ V})^2} \approx 46\text{ F}$$

Die erforderliche Kapazität beträgt $C = 46\text{ F}$, daher wird ein Kondensator mit einer Kapazität von 50 F empfohlen.

SUPPORT NOTE

SN009 | Wie verwendet man Superkondensatoren?

Eine kurze Anleitung für den Design-In-Prozess

04. KONSTANTSPANNUNGSLADEN

Für das Laden mit konstanter Spannung wird empfohlen, einen Schutzwiderstand in Reihe mit dem EDLC zu verwenden. Es kann erforderlich sein, den Strom mit einem Schutzwiderstand R_P auf einen bestimmten Wert I_{max} zu begrenzen. Für einen gegebenen I_{max} wird der Widerstand berechnet mit:

$$R_P = \frac{V_1}{I_{max}} - R_{ESR}$$

Die Ladungscharakteristik wird berechnet durch ($t_0 = 0$):

$$V = V_1 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{(R_{ESR} + R_P) \cdot C}} \right)$$

$$I = \frac{U_1}{R_{ESR} + R_P} \cdot e^{-\frac{t}{(R_{ESR} + R_P) \cdot C}}$$

Die entsprechende Ladezeit wird berechnet durch:

$$t = \ln \left(\frac{V_1}{V_1 - V} \right) \cdot (R_{ESR} + R_P) \cdot C$$

$$t = \ln \left(\frac{100\%}{100\% - p} \right) \cdot (R_{ESR} + R_P) \cdot C$$

Aufladung auf 99,9%.

$$t \approx 7 \cdot (R_{ESR} + R_P) \cdot C$$

- C Kapazität
- V_1 Ladespannung
- I_0 Strom bei t_0
- I_{max} max. zulässiger Strom
- V_R Nennspannung
- V Spannung bei t
- t Ladedauer
- t_0 Startzeitpunkt
- R_P Schutzwiderstand
- R_{ESR} äquivalenter Serienwiderstand
- p Ladezustand in %

Beispiel Schutzwiderstand

Ein Kondensator mit einer Kapazität $C = 50 \text{ F}$ und einem äquivalenten Serienwiderstand $R_{ESR} = 0,02 \text{ } \Omega$ soll mit einer ungeschützten Stromquelle bei $V_1 = V_R = 2,7 \text{ V}$ geladen werden. Die Stromquelle hat einen maximal zulässigen Strom von $I_{max} = 5 \text{ A}$. Wie groß sollte der Schutzwiderstand sein, um eine Überlastung zu vermeiden?

Berechnung:

$$I_{max} = 5 \text{ A}; V_R = V_1 = 2.7 \text{ V}; R_{ESR} = 0.02 \text{ } \Omega$$

$$R_P = \frac{V_1}{I_{max}} - R_{ESR}$$

$$R_P = \frac{2.7 \text{ V}}{5 \text{ A}} - 0.02 \text{ } \Omega = 0.52 \text{ } \Omega$$

Um einen zu hohen Strom an der Stromquelle zu vermeiden, sollte ein Schutzwiderstand von $R_P \geq 0.52 \text{ } \Omega$ verwendet werden.

4.1 Beispiel Ladezeit

Ein Kondensator mit der Kapazität $C = 50 \text{ F}$ wird auf $V = 2,16 \text{ V}$ (80 % von V_R) bei konstanter Spannung $V_R = 2,7 \text{ V}$ mit einem Schutzwiderstand $R_P = 0,5 \text{ } \Omega$ und einem äquivalenten Serienwiderstand $R_{ESR} = 0,02 \text{ } \Omega$ geladen. Wie lange dauert der Ladevorgang?

Berechnung:

$$C = 50 \text{ F}; V = 2,16 \text{ V}; V_1 = V_R = 2,7 \text{ V}; R_P = 0,5 \text{ } \Omega; R_{ESR} = 0,02 \text{ } \Omega$$

$$t = \ln \left(\frac{V_1}{V_1 - V} \right) \cdot (R_{ESR} + R_P) \cdot C$$

$$t = \ln \left(\frac{2.7 \text{ V}}{2.7 \text{ V} - 2.16 \text{ V}} \right) \cdot (0,02 + 0,5) \cdot 50 \text{ F} \approx 42 \text{ s}$$

Die Ladezeit beträgt etwa 42 Sekunden.

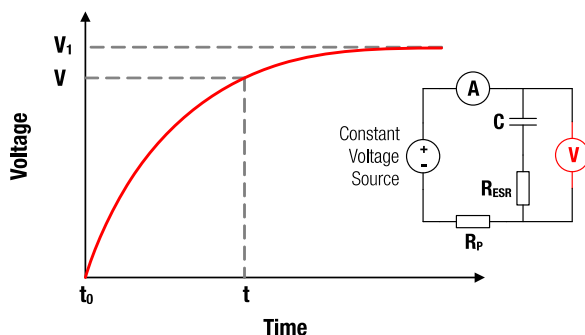


Abbildung 4: V-t Kennlinie für die Konstantspannungsladung

 


Abbildung 5: I-t Kennlinie für die Konstantspannungsladung

SUPPORT NOTE

SN009 | Wie verwendet man Superkondensatoren?
Eine kurze Anleitung für den Design-In-Prozess

05. KONSTANTWIDERSTANDSENTLADUNG

Die Entladeigenschaften eines Kondensators mit Kapazität C über einen vorgegebenen Lastwiderstand R_L werden berechnet mit ($t_0=0$):

$$V = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{(R_{ESR} + R_L) \cdot C}}$$
$$|I| = \frac{V_0}{R_{ESR} + R_L} \cdot e^{-\frac{t}{(R_{ESR} + R_L) \cdot C}}$$

Die entsprechende Entladezeit wird berechnet mit:

$$t = \ln\left(\frac{V_0}{V}\right) \cdot (R_{ESR} + R_L) \cdot C$$

Die erforderliche Kapazität wird berechnet mit:

$$C = \frac{t}{\ln\left(\frac{V_0}{V}\right) \cdot (R_{ESR} + R_L)}$$

- C Kapazität
- V_0 Ladespannung bei t_0
- I_0 Strom bei t_0
- V_R Nennspannung
- V Spannung bei t
- t Entladedauer
- t_0 Startzeitpunkt
- R_L Lastwiderstand
- R_{ESR} äquivalenter Serienwiderstand

 


Abbildung 6: V-t Kennlinie für Konstantwiderstandsentsladung

5.1 Beispiel Entladezeit

Ein Kondensator mit der Kapazität $C = 50 \text{ F}$ wird von seiner Nennspannung $V_R = 2,7 \text{ V}$ auf $V = 0,3 \text{ V}$ mit einer Last von $R_L = 1 \Omega$ entladen. Wie lange dauert der Entladevorgang?

Berechnung:

$R_{ESR} = 0,02 \Omega$; $R_L = 1 \Omega$; $C = 50 \text{ F}$; $V_0 = V_R = 2,7 \text{ V}$; $V = 0,3 \text{ V}$

$$t = \ln\left(\frac{V_0}{V}\right) \cdot (R_{ESR} + R_L) \cdot C$$

$$t = \ln\left(\frac{2,7 \text{ V}}{0,3 \text{ V}}\right) \cdot (0,02 + 1) \cdot 50 \text{ F} \approx 112 \text{ s}$$

Die Entladezeit beträgt ca. 112 Sekunden.

5.2 Beispiel Spannungsabfall

Ein Kondensator mit einer Kapazität $C = 50 \text{ F}$ wird von der Nennspannung $V_R = 2,7 \text{ V}$ mit einer Last von $R_L = 2 \Omega$ für einen Zeitraum von $t = 280 \text{ s}$ entladen. Wie hoch ist die Restspannung?

Berechnung:

$R_{ESR} = 0,02 \Omega$; $R_L = 2 \Omega$; $C = 50 \text{ F}$; $V_0 = V_R = 2,7 \text{ V}$; $t = 280 \text{ s}$

$$V = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{(R_{ESR} + R_L) \cdot C}} = 2,7 \text{ V} \cdot e^{-\frac{280 \text{ sec}}{(0,02 + 2) \cdot 50 \text{ F}}} = 0,17 \text{ V}$$

Die Restspannung beträgt 0,17 V.

 


Abbildung 7: I-t Kennlinie für Konstantwiderstandsentsladung

SUPPORT NOTE

SN009 | Wie verwendet man Superkondensatoren?

Eine kurze Anleitung für den Design-In-Prozess

06. KONSTANTSTROM- LADUNG/ENTLADUNG

Bei Verwendung eines Konstantstroms wird die Spannung V an den Klemmen für die Zeit t ($t_0 = 0$) berechnet mit:

$$V - V_0 = \frac{I_C}{C} \cdot t$$

Die entsprechende Entladezeit ($t_0 = 0$) wird berechnet durch:

$$t = (V_0 - V) \cdot \frac{C}{I_D}$$

Die entsprechende Ladezeit ($t_0 = 0$) wird berechnet durch:

$$t = (V - V_0) \cdot \frac{C}{I_C}$$

Die erforderliche Kapazität wird berechnet mit:

$$C = \frac{t \cdot I_D}{(V_0 - V)}$$

$I_{C,D}$ Konstantladestrom/Konstantentladestrom

C Kapazität

V_R Nennspannung

V, I Spannung, Strom bei t

V_0 Spannung bei t_0 (Ladung)

$|t - t_0|$ Lade/Entladedauer

t_0 Startzeitpunkt

R_{ESR} äquivalenter Serienwiderstand

6.1 Beispiel Ladezeit

Ein Kondensator mit der Kapazität $C = 50 \text{ F}$ wird von $V_0 = 0,3 \text{ V}$ auf seine Nennspannung $V_R = 2,7 \text{ V}$ mit einem Konstantstrom $I_C = 2 \text{ A}$ geladen. Wie lange dauert der Ladevorgang?

Berechnung:

$$I_C = 2 \text{ A}; C = 50 \text{ F}; V = V_R = 2,7 \text{ V}; V_0 = 0,3 \text{ V}$$

$$t = (V - V_0) \cdot \frac{C}{I_C} = (2,7 \text{ V} - 0,3 \text{ V}) \cdot \frac{50 \text{ F}}{2 \text{ A}} = 60 \text{ s}$$

Der Ladevorgang dauert 60 Sekunden.

6.2 Beispiel Spannungserhöhung

Ein Kondensator mit Kapazität $C = 50 \text{ F}$ und einer Anfangsspannung $V_0 = 0,3 \text{ V}$ wird mit einem Konstantstrom $I_C = 2 \text{ A}$ für $t = 5 \text{ s}$ geladen. Wie groß ist die Kondensatorspannung?

Berechnung:

$$I_C = 2 \text{ A}; C = 50 \text{ F}; V_0 = 0,3 \text{ V}; t = 5 \text{ s}$$

$$V = V_0 + \frac{I_C}{C} \cdot t = 0,3 \text{ V} + \frac{2 \text{ A}}{50 \text{ F}} \cdot 5 \text{ s} = 0,5 \text{ V}$$

Die Kondensatorspannung beträgt $0,5 \text{ V}$.

 


Abbildung 8: V-t Kennlinie für Konstantstromladung

 


Abbildung 9: V-t Kennlinie für Konstantstromentladung

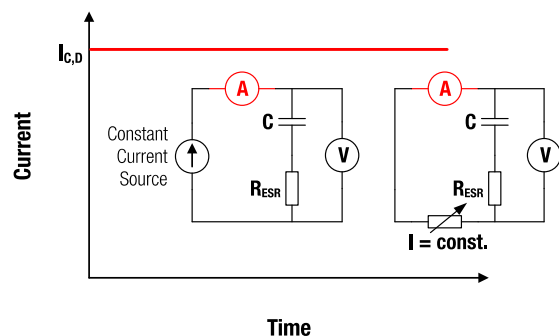


Abbildung 10: I-t Kennlinie für Konstantstromladung und -entladung

SUPPORT NOTE

SN009 | Wie verwendet man Superkondensatoren?

Eine kurze Anleitung für den Design-In-Prozess

07. KONSTANTLEISTUNGSENTLADUNG

Wird der Kondensator mit einer konstanten Ausgangsleistung P_C entladen, werden die Spannungs- und Stromkennlinie berechnet mit

($t_0 = 0$):

$$V_0^2 - V^2 = \frac{2 \cdot P_C}{C} \cdot t$$

$$|I| = \left(\frac{V_0^2}{P_C^2} - \frac{2}{C \cdot P_C} \cdot t \right)^{\frac{1}{2}}$$

Die entsprechende Entladezeit wird berechnet mit ($t_0 = 0$):

$$t = (V_0^2 - V^2) \frac{C}{2 \cdot P_C}$$

Die erforderliche Kapazität wird berechnet mit:

$$C = \frac{2 \cdot t \cdot P_C}{V_0^2 - V^2}$$

- P_C konstante Ausgangsleistung
- C Kapazität
- V_R Nennspannung
- V, I Spannung, Strom bei t
- I_0 Strom bei t_0
- V_0 Spannung bei t_0 (Ladung)
- $t - t_0$ Entladedauer
- t_0 Startzeitpunkt

 


Abbildung 11: V-t-Kennlinie für Konstantleistungsentladung

7.1 Beispiel Entladezeit

Ein Kondensator mit Kapazität $C = 50 \text{ F}$ und Nennspannung $V_R = 2,7 \text{ V}$ wird mit konstanter Ausgangsleistung $P_C = 0,2 \text{ W}$ entladen. Die Abschaltspannung beträgt $V = 0,7 \text{ V}$. Wie lange kann der Kondensator unter dieser Bedingung betrieben werden?

Berechnung:

$P_C = 0,2 \text{ W}; C = 50 \text{ F}; V_0 = V_R = 2,7 \text{ V}; V = 0,7 \text{ V}$

$$t = (V_0^2 - V^2) \frac{C}{2 \cdot P_C}$$

$$t = ((2,7 \text{ V})^2 - (0,7 \text{ V})^2) \cdot \frac{50 \text{ F}}{2 \cdot 0,2 \text{ W}} = 850 \text{ s}$$

Der Kondensator kann für 850 Sekunden betrieben werden.

7.2 Beispiel Spannungsabfall

Ein vollständig geladener Kondensator mit Kapazität $C = 50 \text{ F}$ und Nennspannung $V_R = 2,7 \text{ V}$ wurde für $t = 180 \text{ s}$ bei konstanter Ausgangsleistung von $P_C = 0,7 \text{ W}$ betrieben. Wie groß ist die verbleibende Restspannung?

Berechnung:

$P_C = 0,7 \text{ W}; C = 50 \text{ F}; V_0 = V_R = 2,7 \text{ V}; t = 180 \text{ s}; t_0 = 0 \text{ s}$

$$V = \sqrt{V_0^2 - \frac{2 \cdot P_C}{C} \cdot t}$$

$$V = \sqrt{(2,7 \text{ V})^2 - \frac{2 \cdot 0,7 \text{ W}}{50 \text{ F}} \cdot 180 \text{ s}} = 1,5 \text{ V}$$

 


Abbildung 12: I-t-Kennlinie für Konstantleistungsentladung

SUPPORT NOTE

SN009 | Wie verwendet man Superkondensatoren?

Eine kurze Anleitung für den Design-In-Prozess

A Anhang

A.1 Design-In von Superkondensatoren in 4

Schritten

Superkondensatoren (engl: Supercapacitors, SC) werden häufig als Energiespeicher verwendet. In einem solchen Fall kann die frühe konzeptionelle Phase des Design-in-Prozesses in vier Schritte unterteilt werden.

1. Bestimmen Sie die Anzahl der in Reihe geschalteten Superkondensatoren. Einige Anwendungen erfordern eine höhere Spannung als die Nennspannung eines einzelnen SC.
2. Bestimmen Sie die Kapazität des Stacks basierend auf der benötigten Leistung.
3. Bestimmen Sie die Anforderungen an das Ladegerät. Bestimmen Sie die Ladedauer.
4. Bestimmen Sie die Lebensdauer, ausgehend von den Betriebsbedingungen.

Wenn das Konzept ausgearbeitet ist, kann der Elektroingenieur eine qualifizierte Entscheidung über den Schaltungsentwurf treffen und die geeigneten elektronischen Bauteile auswählen.

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen. Mit den gegebenen Informationen sind wir in der Lage, die Parameter der SC-Anwendung zu bestimmen.

BERECHNUNG DER STACK-GRÖSSE

Größere Betriebsspannungen erfordern die Reihenschaltung (Kaskaden) von Superkondensatoren.

Bitte geben Sie die erforderliche Ladespannung V_c der Superkondensatoreinheit und deren Abschaltspannung V_{cut} an.

$$V_c = [_ _ _]$$

$$V_{cut} = [_ _ _]$$

Bitte geben Sie die entsprechende Größenordnung und die dazugehörige Einheit an.

BERECHNUNG DER ERFORDERLICHEN KAPAZITÄT

Geben Sie die Betriebsart für den Entladevorgang an. Bitte kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an.

Konstanter Strom

Bitte geben Sie den erforderlichen Strom I an.

$$I = [_ _ _]$$

Konstante Leistung

Bitte geben Sie die benötigte Leistung P an.

$$P = [_ _ _]$$

Konstanter Widerstand

Bitte spezifizieren Sie den Widerstand R der Last.

$R = [_ _ _]$ Wie groß ist die Entladezeit t für den oben gewählten Prozess?

$$t = [_ _ _]$$

BERECHNUNG DER LADEZEIT ODER DES LADESTROMS ODER DES SCHUTZWIDERSTANDS

Welche Art von Stromquelle wird zum Laden der Kondensatoreinheit verwendet?

Bitte nennen Sie das entsprechende Ladeverfahren. Bitte kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an.

Konstanter Strom

Zur Berechnung der Ladezeit t_c geben Sie bitte den Ausgangsstrom I_c der Konstantstromquelle an, die zum Laden der SC-Einheit verwendet wird.

$$I_c = [_ _ _]$$

ODER

Um den benötigten Ladestrom zu ermitteln, geben Sie bitte die gewünschte Ladezeit t_c an.

$$t_c = [_ _ _]$$

Konstante Spannung

Um den Schutzwiderstand für Ihre Ladespannungsquelle zu berechnen, geben Sie bitte den maximal zulässigen Strom I_{cm} Ihrer Quelle an. Bitte geben Sie die entsprechende Größe und die dazugehörige Einheit an.

$$I_{cm} = [_ _ _]$$

SUPPORT NOTE

SN009 | Wie verwendet man Superkondensatoren?

Eine kurze Anleitung für den Design-In-Prozess

ABSCHÄTZUNG DER LEBENSDAUER

Wir können auch die Abnahme der Kapazität für benutzerdefinierte Betriebsprofile abschätzen. Der Benutzer kann einen "typischen Betriebstag" (24 Stunden) definieren, wie in Tabelle 1 angegeben. Auf der Grundlage dieses Betriebsprofils kann die verbleibende relative Kapazität in

Abhängigkeit von der Zeit berechnet werden, wie in Abbildung A1 dargestellt.

Sie können zwischen zwei Belastungsschemata wählen:

1. DC-Spannungslast und
2. Schwachstrombelastung
(d. h. Zykluslebensdauer-Testbedingungen).

Last Schema	_____	_____	_____	_____
Op. Zeit [h]	_____	_____	_____	_____
Op. Temp. [°C]	_____	_____	_____	_____
Angelegte Spannung [V]	_____	_____	_____	_____

Last Schema	DC-Spannungslast	Schwachstrombelastung	Schwachstrombelastung	Schwachstrombelastung
Op. Zeit [h]	3	4	12	5
Op. Temp. [°C]	65	50	40	22
Angelegte Spannung [V]	/	2,0	2,7	0

Tabelle 1: Beispiel eines Betriebsprofils bei hohen Temperaturen für 24 Stunden

 


Abbildung A1: Beispiel. Relative Kapazität in Abhängigkeit von der Zeit für das in Tabelle 1 angegebene Betriebsprofil

SUPPORT NOTE

SN009 | Wie verwendet man Superkondensatoren?

Eine kurze Anleitung für den Design-In-Prozess

A.2 Literatur

- [1] N. Kularatna (2015). Energy Storage Devices for Electronic Systems – Rechargeable Batteries and Supercapacitors. Elsevier Academic Press (Print Book)
- [2] F. Beguin, E. Frackowiak, G. Q. M. Lu (eds.) (2013). Supercapacitors - Materials, Systems, and Applications. Wiley-VCH (Print Book)
- [3] B. E. Conway (1999). Electrochemical Supercapacitors – Scientific Fundamentals and Technological Applications. Kluwer Academics / Plenum Publishers, New York (Print book)

SUPPORT NOTE

SN009 | Wie verwendet man Superkondensatoren?

Eine kurze Anleitung für den Design-In-Prozess

WICHTIGER HINWEIS

Der Anwendungshinweis basiert auf unserem aktuellen Wissens- und Erfahrungsstand, dient als allgemeine Information und ist keine Zusicherung der Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG zur Eignung des Produktes für Kundenanwendungen. Der Anwendungshinweis kann ohne Bekanntgabe verändert werden. Dieses Dokument und Teile hiervon dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung vervielfältigt oder kopiert werden. Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG und seine Partner- und Tochtergesellschaften (nachfolgend gemeinsam als „WE“ genannt) sind für eine anwendungsbezogene Unterstützung jeglicher Art nicht haftbar. Kunden sind berechtigt, die Unterstützung und Produktempfehlungen von WE für eigene Anwendungen und Entwürfe zu nutzen. Die Verantwortung für die Anwendbarkeit und die Verwendung von WE-Produkten in einem bestimmten Entwurf trägt in jedem Fall ausschließlich der Kunde. Aufgrund dieser Tatsache ist es Aufgabe des Kunden, erforderlichenfalls Untersuchungen anzustellen und zu entscheiden, ob das Gerät mit den in der Produktspezifikation beschriebenen spezifischen Produktmerkmalen für die jeweilige Kundenanwendung zulässig und geeignet ist oder nicht.

Die technischen Daten sind im aktuellen Datenblatt zum Produkt angegeben. Aus diesem Grund muss der Kunde die Datenblätter verwenden und wird ausdrücklich auf die Tatsache hingewiesen, dass er dafür Sorge zu tragen hat, die Datenblätter auf Aktualität zu prüfen. Die aktuellen Datenblätter können von www.we-online.com heruntergeladen werden. Der Kunde muss produktspezifische Anmerkungen und Warnhinweise strikt beachten. WE behält sich das Recht vor, an seinen Produkten und Dienstleistungen Korrekturen, Modifikationen, Erweiterungen, Verbesserungen und sonstige Änderungen vorzunehmen. Lizenzen oder sonstige Rechte, gleich welcher Art, insbesondere an Patenten, Gebrauchsmustern, Marken, Urheber- oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten werden

hierdurch weder eingeräumt noch ergibt sich hieraus eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte einzuräumen. Durch Veröffentlichung von Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen Dritter gewährt WE weder eine Lizenz zur Verwendung solcher Produkte oder Dienstleistungen noch eine Garantie oder Billigung derselben.

Die Verwendung von WE-Produkten in sicherheitskritischen oder solchen Anwendungen, bei denen aufgrund eines Produktausfalls sich schwere Personenschäden oder Todesfällen ergeben können, sind unzulässig. Des Weiteren sind WE-Produkte für den Einsatz in Bereichen wie Militärtechnik, Luft- und Raumfahrt, Nuklearsteuerung, Marine, Verkehrswesen (Steuerung von Kfz, Zügen oder Schiffen), Verkehrssignalanlagen, Katastrophenschutz, Medizintechnik, öffentlichen Informationsnetzwerken usw. weder ausgelegt noch vorgesehen. Der Kunde muss WE über die Absicht eines solchen Einsatzes vor Beginn der Planungsphase (Design-In-Phase) informieren. Bei Kundenanwendungen, die ein Höchstmaß an Sicherheit erfordern und die bei Fehlfunktionen oder Ausfall eines elektronischen Bauteils Leib und Leben gefährden können, muss der Kunde sicherstellen, dass er über das erforderliche Fachwissen zu sicherheitstechnischen und rechtlichen Auswirkungen seiner Anwendungen verfügt. Der Kunde bestätigt und erklärt sich damit einverstanden, dass er ungeachtet aller anwendungsbezogenen Informationen und Unterstützung, die ihm durch WE gewährt wird, die Gesamtverantwortung für alle rechtlichen, gesetzlichen und sicherheitsbezogenen Anforderungen im Zusammenhang mit seinen Produkten und der Verwendung von WE-Produkten in solchen sicherheitskritischen Anwendungen trägt.

Der Kunde hält WE schad- und klaglos bei allen Schadensansprüchen, die durch derartige sicherheitskritische Kundenanwendungen entstanden sind.

NÜTZLICHE LINKS



Application Notes
www.we-online.de/app-notes



REDEXPERT Design Plattform
www.we-online.de/redexpert



Toolbox
www.we-online.de/toolbox



Produkt Katalog
www.we-online.de/produkte

KONTAKTINFORMATION

appnotes@we-online.de

Tel. +49 7942 945 - 0



Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Max-Eyth-Str. 1 · 74638 Waldenburg
Germany



www.we-online.de