

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen



ANP084 // CHRISTIAN MERZ / CEM SOM

1 Einleitung

Die Zahl der auf dem Markt befindlichen mobilen Geräte, die mit NFC (Near Field Communication) oder RFID (Radio Frequency Identification) Technologie ausgestattet sind, steigt exponentiell an. NFC ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, hoher Frequenz und niedriger Bandbreite, die eine standardisierte Kommunikation zwischen zwei mobilen Geräten wie Smartphones, Smartcards, Aufklebern oder Tags ermöglicht. NFC und RFID verwenden die gleiche Frequenz, und zwar 13,56 MHz. Während RFID in der Lage ist, bis zu mehreren Metern zu empfangen und zu senden, ist NFC auf einen sehr geringen Abstand von weniger als 10 cm beschränkt und wird in großem Umfang für NFC-Tags, Datenkommunikation und sichere Finanztransaktionen eingesetzt. Würth Elektronik bietet bereits ein breites Portfolio an **WPT-Spulen** (Wireless Power Transfer) an. Als weitere Innovation ermöglicht die Wicklung einer NFC-Antenne um eine WPT-Spule einen neuen Kommunikationskanal zwischen WPT-Sender und -Empfänger, der zur Systemsteuerung und Datenübertragung genutzt werden kann. Mit NFC können Datenraten von bis zu 848 kbit/s erreicht werden. Die **WE-WPCC WPT/NFC** Serie kombiniert eine WPT-Spule und eine NFC-Antenne in einem effizienten Bauteil. Für den Systementwickler hat diese Kombination von WPT- und NFC-Spulen in einem einzigen Bauteil Vorteile in Bezug auf Einfachheit, effizienten Formfaktor und Kosten. In dieser Application Note zeigen wir, wie die Impedanz der NFC-Antenne an den integrierten NFC-Schaltkreis-IC angepasst werden kann, um das abgestrahlte Feld und die Übertragungsdistanz zu maximieren.^[1] Als Beispiel haben wir die WPT-Kombispule **760308101312** von Würth Elektronik eiSos (WE) verwendet, aber die Technik gilt für jede NFC-Antenne. WE bietet derzeit fünf verschiedene WPT/NFC-Kombispulen an, wie in Tabelle 1 dargestellt wird. L_1 und Q_1 werden bei 125 kHz gemessen und L_2 und Q_2 werden bei 13,56 MHz gemessen.

Artikelnummer	WPT		NFC	
	L_1 (μH)	Q_1	L_2 (μH)	Q_2
760308101150	6,3	100	1,2	80
760308103305	8,8	30	1,4	47
760308102306	8	19	1,4	47
760308103307	7,8	19	1,6	47
760308101312	24	125	0,7	30

Tabelle 1: WE WPT/NFC Kombinations-Spulen

2 Konjugiert komplexe Impedanzanpassung

2.1 Grundlagen

Die konjugierte komplexe Impedanzanpassung ist ein sehr wichtiges Verfahren im HF-Schaltungsentwurf, um die maximal mögliche Leistungsübertragung zwischen einer Quelle und ihrer Last zu gewährleisten und die Signalreflexionen von der Last zu minimieren. Ein Beispiel für die Notwendigkeit der Leistungsübertragung findet sich im Front-End eines jeden empfindlichen Empfängers. Es liegt auf der Hand, dass unnötige Verluste in einer Schaltung, die bereits extrem kleine Signalpegel führt, einfach nicht toleriert werden können. Daher wird in den meisten Fällen beim anfänglichen Design eines solchen Front-Ends äußerst sorgfältig darauf geachtet, dass jedes Gerät in der Kette auf seine Last abgestimmt ist.^[1] In der Hochfrequenztechnik sind Lasten oft komplex, d.h. sie haben zusätzlich zu ihrem ohmschen Anteil eine induktive oder kapazitive Komponente. Zur Anpassung muss der induktive oder kapazitive Anteil mit seinem Gegenstück, dem so genannten konjugiert komplexen Anteil, kompensiert werden. Das bedeutet, dass z.B. eine induktive Komponente kapazitiv kompensiert werden muss.

Die Impedanzanpassung basiert auf dem Theorem der maximalen Leistungsübertragung. Es besagt, dass, um die maximale externe Leistung aus einer Quelle mit einem endlichen Innenwiderstand zu erhalten, der Widerstand der Last gleich dem Widerstand der Quelle, von ihren Ausgangsanschlüssen aus gesehen, sein muss. Zusätzlich besagt es, dass jede reaktive Komponente der Quelle und der Last gleich groß, aber mit entgegengesetztem Vorzeichen sein sollte. Dies bedeutet, dass die Impedanzen von Last und Quelle konjugiert komplex zueinander sein müssen.^[2] Im Allgemeinen ist das konjugiert Komplexe der Impedanz

$Z = R + jX$ $Z^* = R - jX$, wobei R der Realteil und X der Imaginärteil der komplexen Impedanz Z ist. Abbildung 1 zeigt die komplexe Quellimpedanz Z_s und die komplexe Lastimpedanz Z_L .

 


Abbildung 1: Quellen- und Lastimpedanz ^[2]

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen



Diese Impedanzen müssen die folgende Bedingung erfüllen, um zu einer optimalen Anpassung zu führen:

$$Z_L = Z_S^* \quad (1)$$

Es gibt viele mögliche Schaltungstopologien, die zur Durchführung der Impedanzanpassung verwendet werden können. Die einfachste ist die L-Topologie, die aus zwei Reaktanzen besteht. Diese Topologie erhält ihren Namen aufgrund der Komponentenorientierung, die der Form eines L ähnelt. ^[1] Abbildung 2 zeigt die beiden möglichen L-Topologien für die Impedanzanpassung.

 


Abbildung 2: Anpassungsnetzwerke in L-Topologie

In Abbildung 2 ist X_A die ideale Reaktanz des Serienzweigs und X_B die ideale Reaktanz des Parallelzweigs. Z_S und Z_L sind die Quell- und Lastimpedanzen. Z_{in} bezeichnet die Eingangsimpedanz und beinhaltet die Last- und Anpassungsimpedanz, die das konjugiert Komplexe von Z_S sein muss. Bevor die Anpassungskomponenten bestimmt werden können, müssen die Last- und die Quellenimpedanz bekannt sein. Die Quellimpedanz beträgt in den meisten Fällen 50Ω . Im Allgemeinen kann die Quellimpedanz auch komplex sein. Für höhere Frequenzen im UHF-Band (z. B. 434 MHz, 868 MHz und 2,4 GHz) wird der Anpassungsprozess in der Application Note [ANP057](#) beschrieben. Für diese Frequenzen bietet Würth Elektronik auch einen [Anpassungsservice](#) für Kunden an.

2.2 Bestimmung der komplexen Lastimpedanz

Die komplexe Lastimpedanz kann durch Messung und Berechnung bestimmt werden. Die komplexe Impedanzmessung für den 13,56 MHz-Bereich kann mit einem vektoriellen Netzwerkanalysator durchgeführt werden, der die S-Parameter des Prüflings misst. S-Parameter beschreiben das elektrische Verhalten von linearen elektrischen Netzwerken, wenn sie verschiedenen stationären elektrischen Signalen ausgesetzt sind. Für die Impedanzanpassung wird der Parameter S_{11} verwendet, der als Eingangsreflexionsfaktor bezeichnet wird. Der Eingangsreflexionsfaktor ist eine komplexe Größe, deren Absolutwert ein

Indikator für die Reflexion ist. $|S_{11}| = 0$ bedeutet, dass die Schaltung perfekt angepasst ist und dass keine der einfallenden Leistungswellen reflektiert wird. $|S_{11}| = 1$ bedeutet, dass 100 % der einfallenden Leistungswelle zurück zum Eingang reflektiert wird. Bei NFC-Anwendungen ist die Last eine Antenne. Für praktische Berechnungen und Simulationen werden die elektrischen Eigenschaften der Antenne in einem Ersatzschaltbild dargestellt. Das vereinfachte Reihenersatzschaltbild einer NFC-Antenne ist in Abbildung 3 dargestellt.

 


Abbildung 3: Vereinfachtes Reihenersatzschaltbild einer NFC-Antenne

L_a ist die Induktivität und R_a ist der äquivalente Serienwiderstand, der alle ohmschen Verluste der Antenne repräsentiert. C_a ist die parallele äquivalente Kapazität der Antenne. Die Werte L_a und R_a können direkt mit einem Netzwerkanalysator oder LCR-Meter gemessen werden.

Der Wert C_a ist ein parasitärer Wert und muss durch Messung und Berechnung bestimmt werden. Die Frequenzabhängigkeiten von L_a , C_a und R_a werden in den Berechnungen und Simulationen nicht berücksichtigt. Bei Kenntnis der Induktivität L_a kann die parallele Ersatzkapazität C_a bei der Eigenresonanzfrequenz f_s mit Formel (2) berechnet werden. ^[8]

$$C_a = \frac{1}{(2 \cdot \pi \cdot f_s)^2 \cdot L_a} \quad (2)$$

Die Eigenresonanzfrequenz f_s liegt beim ersten Messpunkt, an dem die komplexe Lastimpedanz real wird.

Die Impedanz der Antenne Z_L , die für die Impedanzanpassung notwendig ist, kann wie folgt berechnet werden:

$$Z_L = \frac{R_a}{(1 - \omega^2 L_a C_a)^2 + (\omega R_a C_a)^2} + j \frac{\omega L_a - \omega^3 L_a^2 C_a - \omega R_a^2 C_a}{(1 - \omega^2 L_a C_a)^2 + (\omega R_a C_a)^2} \quad (3)$$

$$Z_L = R_L + jX_L$$

Der Gütefaktor Q_L der Antenne ist durch das Verhältnis des Imaginärteils X_L und des Realteils R_L der Antennenimpedanz definiert und kann daher mit Gleichung (4) berechnet werden.

$$Q_L = \frac{\text{Im}(Z_L)}{\text{Re}(Z_L)} = \frac{X_L}{R_L} \quad (4)$$

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen



2.3 Bestimmung der Komponenten der Anpassungsschaltung

Das Anpassungsverfahren kann durch Berechnung und Simulation durchgeführt werden. Im Allgemeinen können beide in Abbildung 2 gezeigten Impedanznetzwerke verwendet werden, aber das in Abbildung 2a gezeigte Netzwerk ist einfacher zu berechnen und wurde ausgewählt, um das Anpassungsverfahren zu demonstrieren. Da die Last ein induktives Verhalten hat, sind die Reaktanzen X_A und X_B kapazitiv. Im Allgemeinen können X_A und X_B auch induktiv sein, wenn die Last ein kapazitives Verhalten aufweist. X_A und X_B gelten als ideal, d. h. es wird davon ausgegangen, dass sie keinen ohmschen oder parasitären Anteil haben.

2.4 Berechnung der Komponenten der Anpassungsschaltung

Für das in Abbildung 2a gezeigte Netzwerk wird die perfekte Anpassung für $Z_{in} = Z_S^*$ erreicht, und Z_{in} kann wie folgt berechnet werden ^[5]:

$$Z_{in} = R_{in} + jX_{in} = Z_S^* = R_S - jX_S$$

$$Z_{in} = jX_A + \frac{jR_L^2 X_B + R_L X_B^2 + jX_L^2 X_B + jX_L X_B^2}{R_L^2 + (X_L + X_B)^2} \quad (5)$$

Unter Berücksichtigung von Gleichung (5) erhält man für den Real- und Imaginärteil der Eingangsimpedanz Z_{in} :

$$\operatorname{Re}(Z_{in}) = R_S = \frac{R_L X_B^2}{R_L^2 + (X_L + X_B)^2} \quad (6)$$

$$\operatorname{Im}(Z_{in}) = -X_S = X_A + \frac{R_L^2 X_B + X_L^2 X_B + X_L X_B^2}{R_L^2 + (X_L + X_B)^2} \quad (7)$$

Wenn die Gleichung (6) für die Reaktanz X_B gelöst wird, erhält man zwei verschiedene Werte X_{B1} und X_{B2} , weil (6) eine quadratische Gleichung ist:

$$X_{B1,2} = \frac{R_S}{R_L - R_S} \cdot \left(X_L \pm R_L \cdot \sqrt{\frac{R_L}{R_S} + \frac{X_L^2}{R_S R_L} - 1} \right) \quad (8)$$

Die Reaktanz X_A hat ebenfalls zwei Werte, X_{A1} und X_{A2} , und ergibt aufgrund von Gleichung (7) unter Berücksichtigung von Gleichung (8) den folgenden Ausdruck:

$$X_{A1,2} = -X_S - X_{B1,2} \cdot \frac{R_L^2 + X_L^2 + X_L X_{B1,2}}{R_L^2 + (X_L + X_{B1,2})^2} \quad (9)$$

Der Einfluss jeder Kapazität auf die Impedanz Z_{in} kann separat mit den Gleichungen (8) und (9) untersucht werden.

Der Reihenkondensator C_A kann nur einen reaktiven (imaginären) Teil der Eingangsimpedanz Z_{in} hinzufügen. Der Parallelkondensator C_B wird benötigt, um die reale Impedanz auf den gewünschten Wert einzustellen und führt zu einer kreisförmigen Kurve in der komplexen Ebene. Die Einflüsse der beiden Kondensatoren auf die Schaltungsimpedanz sind anhand der Ortskurve in Abbildung 4 dargestellt.

 


Abbildung 4: Einfluss der Parallel- und Reihenkapazität C_A und C_B auf die Schaltungsimpedanz Z_{in} ^[5]

Da die mathematische Methode zur Bestimmung der Werte der Anpasskomponenten sehr kompliziert werden kann, insbesondere bei einer Anpassung mithilfe von 3 Komponenten, wird die Methode der Simulation bevorzugt.

2.5 Simulation der Komponenten der Anpassungsschaltung

Auf dem Gebiet der HF-Schaltungssimulation stellt die Software Keysight Advanced Design System (ADS) einen Industriestandard dar. Für die Bestimmung der Anpassungskomponenten wird die Verwendung des ADS-Optimierungstools empfohlen. Das Optimierungswerkzeug ist ein automatisiertes Verfahren zum Erreichen des Schaltungszustands, bei dem ADS die Werte der Schaltungskomponenten so modifiziert, dass ein definiertes Optimierungsziel erreicht wird. Das Ziel ist in diesem Fall die Minimierung des Parameters S_{11} durch Modifikation der Anpassungskomponenten, bis die Eingangsimpedanz das konjugiert Komplexe der Quellenimpedanz aufweist. Um die Anpassungskomponenten mit Hilfe des Optimierungswerkzeugs und der Berechnung zu bestimmen, wird in den nächsten Abschnitten ein Beispiel für das vollständige Anpassungsverfahren durchgeführt. Ein vereinfachtes Filter- und Anpassungsnetzwerk mit L-Topologie mit zwei Kondensatoren als Blindelemente und dem Ersatzschaltbild einer Antenne als Last wird mit ADS simuliert und die Anpassungskomponenten werden durch Simulation bestimmt und mit den Gleichungen (8) und (9) berechnet. Die berechneten und simulierten Anpassungskomponenten werden anschließend miteinander verglichen.

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen



3 Anwendung der Impedanzanpassung auf eine NFC-Ausgangsschaltung

3.1 Aufbau einer typischen NFC-Ausgangsschaltung

Ein NFC-IC hat normalerweise einen differentiellen Ausgang und eine Impedanz von 50Ω zwischen den Ausgangspins TX_1 und TX_2 . Diese Pins sind mit einer Ausgangsschaltung verbunden, die aus einem Filternetzwerk, einer Anpassungsschaltung, Dämpfungswiderständen und einer NFC-Antenne besteht. Der Ausgang des NFC-IC ist differentiell, um gegen elektromagnetische Störsignale resistent zu sein. Eine typische differentielle NFC-Ausgangsschaltung ist in Abbildung 5 dargestellt.

 


Abbildung 5: Differentielle NFC-Ausgangsschaltung [5]

Um das Verständnis der NFC-Ausgangsschaltungskomponenten zu vereinfachen, kann die Differentialschaltung in eine Single-Ended-Schaltung umgewandelt werden. Zur Berechnung der Anpassungskondensatoren C_A und C_B können die Gleichungen (8) und (9) angewendet werden. Die Transformationsberechnungen werden in [6] durchgeführt und die resultierende Single-Ended-Schaltung ist in Abbildung 6 dargestellt.

 


Abbildung 6: Äquivalente Single-Ended NFC-Ausgangsschaltung [5]

3.2 EMV Filter Schaltung

Da das Ausgangssignal des NFC-ICs eine rechteckige Form hat, müssen die Oberschwingungen herausgefiltert werden. Dies geschieht durch das EMV-Filternetzwerk, das einen Tiefpass zweiter Ordnung bildet. Das Tiefpassfilter besteht aus der Induktivität L_0 und der Kapazität C_0 . Die Grenzfrequenz f_c des EMV-Filters lässt sich mit Gleichung (10) berechnen.

$$f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_0 \cdot C_0}} \quad (10)$$

Die Grenzfrequenz f_c muss höher sein als der obere Hilfssträger, der für die höchstmögliche NFC-Datenrate (848 kbit/s) $13,56 \text{ MHz} + 848 \text{ kHz} = 14,4 \text{ MHz}$ beträgt. Zur Veranschaulichung der Notwendigkeit des Filters ist in Abbildung 7 ein NFC-Lastmodulationsspektrum mit Träger- und Hilfssträgern dargestellt.

 


Abbildung 7: NFC-Lastmodulationsspektrum mit Träger- und Hilfssträgern [7]

Um die Impedanzanpassung durchführen zu können, muss die Impedanz des Filters mit Gleichung (11) berechnet werden.

$$Z_{EMC} = \frac{2 R_D}{(1 - \omega^2 L_0 C_0)^2 + (\omega R_D C_0)^2} - j \frac{2 \omega^3 L_0^2 C_0 + 2 \omega R_D^2 C_0 - 2 \omega L_0}{(1 - \omega^2 L_0 C_0)^2 + (\omega R_D C_0)^2} \quad (11)$$

$$Z_{EMC} = R_{EMC} - jX_{EMC}$$

3.3 Impedanzanpassungsnetzwerk

Die Anpassungsschaltung, auch Impedanzanpassungsnetzwerk genannt, wie in den Abbildungen 5 und 6 gezeigt, hat zwei Aufgaben. Die erste ist die Kompensation der induktiven Impedanz der Antenne. Die zweite ist die Umsetzung der Impedanztransformation von der Lastimpedanz zur Quellenimpedanz. Für eine verlustfreie Transformation sollten alle Komponenten Blindelemente sein. In einer kosten- und platzkritischen Umgebung wie in NFC-Schaltungen ist es wünschenswert, die Anzahl der Komponenten auf ein Minimum zu beschränken, weshalb eine L-Anpassungstopologie verwendet werden sollte.

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen



3.4 Dämpfungswiderstände und äquivalente Antennenschaltung

Der Dämpfungswiderstand R_q ist ein optionaler Widerstand, der zur Reduzierung des Q-Faktors der Antenne verwendet werden kann. Die Wahl des optimalen Werts für R_q ist ein Kompromiss. Auf der einen Seite erhöht ein kleiner Wert den Antennenwirkungsgrad der kontaktlosen Leistungsübertragung, auf der anderen Seite bietet ein hoher Widerstandswert eine höhere Bandbreite für die Modulation und verringert den Antennen-Q-Faktor. Der empfohlene Wertebereich für den Q-Faktor liegt zwischen 20 und 35, wie in [8] vorgeschlagen wird. Der Widerstand R_q sollte eingesetzt werden, wenn der Q-Faktor der Antenne, der mit Gleichung (4) berechnet werden kann, den Wert 35 überschreitet. Wenn der Wert höher ist, muss Gleichung (4) mit Hilfe von Gleichung (12) modifiziert werden. [5]

$$Q_{L,mod} = \frac{\text{Im}(Z_{L,mod})}{\text{Re}(Z_{L,mod})} = \frac{X_L}{2 R_q + R_L} \quad (12)$$

Daraus ergibt sich die folgende Formel zur Berechnung des Dämpfungswiderstandswerts R_q (für $Q_{L,mod} \geq 35$):

$$R_q = 0.5 \left(\frac{X_L}{Q_{L,mod}} - R_L \right) \quad (13)$$

Der letzte Teil des Ausgangsnetzwerks ist die äquivalente Antennenschaltung, die in Abschnitt 2.2 beschrieben wird. Dieses Netzwerk wurde für die Simulationen und Berechnungen der Lastimpedanz verwendet.

3.5 Sechs Schritte, um einen NFC-IC an eine WE-NFC-Antenne anzupassen

In dem Beispiel wird Schritt für Schritt beschrieben, wie die NFC-Antenne des Artikels [760308101312](#) (siehe Abbildung 8) durch Berechnung und Simulation an einen beliebigen NFC-IC mit einer differentiellen Ausgangsimpedanz von 50Ω angepasst werden kann. Die in Abbildung 5 gezeigte differentielle Ausgangsschaltung wurde in dem Beispiel verwendet.

 


Abbildung 8: WE WPT/NFC Kombinations-Transmitter-Spule 760308101312

Die folgenden Schritte müssen durchgeführt werden, um die Impedanzanpassung durch Berechnung und Simulation umzusetzen:

1. Messen des Reihenersatzwiderstands R_a und die Induktivität L_a bei der Betriebsfrequenz $f_{op} = 13,56 \text{ MHz}$ und der Eigenresonanzfrequenz f_s der NFC Antenne des Artikels [760308101312](#) mit einem Netzwerkanalysator. Berechnung der Parallelkapazität C_a mit Gleichung (2) und Bestimmung der äquivalenten Antennenschaltung (siehe Abbildung 3).
2. Die resultierenden Werte für R_a , L_a und C_a müssen in Gleichung (3) eingesetzt werden. Die Lastimpedanz Z_L mit dem Realteil R_L und dem Imaginärteil X_L ist zu berechnen. Der Q-Faktor ist mit Gleichung (4) zu berechnen.
3. Die Kapazität C_0 und die Induktivität L_0 des EMV-Filternetzwerks sind mit Gleichung (10) zu bestimmen und in Gleichung (11) einzusetzen, so daß die komplexe Impedanz Z_{EMC} mit dem Realteil R_{EMC} und dem Imaginärteil X_{EMC} berechnet werden kann.
4. Die Werte für R_L , X_L , R_{EMC} (in den Gleichungen (8) und (9) als R_S bezeichnet) und X_{EMC} (in den Gleichungen (8) und (9) als X_S bezeichnet) sind in die in Gleichungen (8) und (9) einzusetzen. Die Kondensatorwerte C_A und C_B müssen aus X_A und X_B berechnet werden.
5. Verifizierung der berechneten Anpassungswerte durch Bestimmung von $|S_{11}|$.
6. Simulation des Parameters S_{11} des Differentialausgangskreises (siehe Abbildung 5) und Vergleich der Ergebnisse mit der Berechnung.

3.6 Bestimmung der äquivalenten Antennenschaltung

Für die NFC-Antenne des Artikels [760308101312](#) wurden die folgenden Parameter durch Messung und Berechnung bestimmt:

Parameter	Wert	Einheit	Art der Bestimmung
f_s	63	MHz	Messung mit einem VNA
L_a	0,7	μH	Messung mit einem VNA
R_a	1,7	Ω	Messung mit einem VNA
C_a	9,12	pF	Berechnet mit Gl. 2

Tabelle 2: Parameter der äquivalenten Antennenschaltung des Artikels 760308101312

Die Werte für L_a und R_a wurden bei 13,56 MHz gemessen.

Die äquivalenten Antennenschaltungsparameter der Artikel [760308101150](#), [760308103305](#), [760308102306](#) und [760308103307](#) sind im Anhang A.2 aufgeführt.

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen



3.7 Bestimmung der komplexen Impedanz und des Q-Faktors

Die komplexe Impedanz Z_L der NFC-Antenne des Artikels [760308101312](#) wird mit Gleichung (3) durch Einfügen der Parameter der äquivalenten Antennenschaltung berechnet, die im vorigen Abschnitt ermittelt wurden und zu folgendem komplexen Impedanzwert führen.

$$Z_L = (1,87 + j 62,53) \Omega$$

Dies führt aufgrund von Gleichung (4) zu einem Q_L von 33. Da der Q-Faktor der Antenne kleiner als 35 ist, können die Dämpfungswiderstände R_q weggelassen werden.

3.8 Berechnung der Filterkomponenten und der komplexen Impedanz der Filterschaltung

Für die Grenzfrequenz f_c , die mit Gleichung (10) berechnet werden kann, wurde ein Wert von 14,8 MHz gewählt, der höher als 14,4 MHz ist. Für L_0 wird ein Induktivitätswert von 470 nH gewählt, was zu einem C_0 von 247 pF führt. Die Werte L_0 und C_0 müssen in Gleichung (11) eingesetzt werden, um die komplexe Filterimpedanz zu berechnen. Für R_D wird der Wert von 25 Ω eingefügt, der die differentielle Ausgangsimpedanz eines typischen NFC-ICs in Bezug auf das Massesignal ist.

Diese Werte führen zu der folgenden komplexen Filterimpedanz:

$$Z_{EMC} = (165,82 - j 45,46) \Omega$$

3.9 Berechnung der Werte der Anpassungskomponenten

Die Anpassungsreaktanzen X_B und X_A können direkt mit den Gleichungen (8) und (9) berechnet werden. Für R_S muss der Realteil des EMV-Netzwerks eingesetzt werden, der 165,82 Ω beträgt. Für den Imaginärteil der Quellenreaktanz X_S muss der Imaginärteil des EMV-Filters eingesetzt werden, der -45,46 Ω beträgt. Für R_L und X_L müssen der Real- und der Imaginärteil des Antennennetzwerks integriert werden, nämlich 1,87 Ω und 62,53 Ω . Die resultierenden Anpassungsreaktanzen X_A und X_B können in die entsprechenden differentiellen Anpassungskondensatoren C_A und C_B folgendermaßen umgerechnet werden:

$$C_{A,B} = - \frac{2}{\omega \cdot X_{A,B}} \quad (14)$$

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die resultierenden Reaktanz- und Kapazitätswerte.

Parameter	Wert	Einheit	Von Gleichung
X_{B1}	-69,69	Ω	(8)
X_{A1}	-519,81	Ω	(9)
X_{B2}	-56,8	Ω	(8)
X_{A2}	610,73	Ω	(9)
C_{B1}	337	pF	(14)
C_{A1}	45	pF	(14)
C_{B2}	413	pF	(14)
C_{A2}	-38	pF	(14)

Tabelle 3: Resultierende Reaktanz- und Kapazitätswerte

Die Kondensatorwerte für C_{A1} und C_{B1} werden für die Anpassung verwendet, die Werte für C_{A2} und C_{B2} werden vernachlässigt, da C_{A2} einen negativen Wert ergibt. Daraus ergeben sich die Anpassungskondensatoren für die Differenzgangsschaltung zu:

$$C_A = 45 \text{ pF}$$

$$C_B = 337 \text{ pF}$$

3.10 Berechnung des resultierenden Eingangsreflexionsfaktors

Um zu überprüfen, ob die berechneten Anpassungskondensatorwerte C_A und C_B zu einer niedrigen Reflexion führen, muss der Parameter S_{11} am Ausgang des NFC-IC berechnet werden. Je kleiner die absoluten Werte sind, desto geringer ist die Reflexion und desto besser ist die Schaltung an die 50 Ω Ausgangsimpedanz des NFC-IC angepasst.

Der komplexe Eingangsreflexionsfaktor S_{11} kann mit Formel (15) berechnet werden.

$$S_{11} = \frac{Z_{in}' - 2R_D}{Z_{in}' + 2R_D} \quad (15)$$

wobei $R_D = 25 \Omega$ ist, was der Single-Ended-Ausgangsimpedanz des NFC-ICs entspricht. Der Parameter Z_{in}' hängt von der Eingangsimpedanz Z_{in} ab (siehe Gleichung (5)) und kann mit der Formel (16) berechnet werden.

$$Z_{in}' = \frac{2 \cdot Z_{in}}{2 + j\omega C_0 Z_{in}} + 2j\omega L_0 \quad (16)$$

Der Betrag von S_{11} kann berechnet werden mit:

$$|S_{11}| = \sqrt{\text{Re}(S_{11})^2 + \text{Im}(S_{11})^2} \quad (17)$$

In der Hochfrequenztechnik wird $|S_{11}|$ oft in einer logarithmischen Skala angegeben und kann wie folgt berechnet werden:

$$|S_{11}|_{dB} = 20 \cdot \log(|S_{11}|) \quad (18)$$

Die resultierenden Werte der Gleichungen (5) sowie (15)-(18) werden in der Tabelle 4 gezeigt.

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen



Parameter	Wert	Einheit	Von Gleichung
Z_{in}	$167,15 + j 45,69$	Ω	(5)
Z_{in}'	$49,7 - j 0,276$	Ω	(16)
S_{11}	$-0,00297 - j 0,00277$		(15)
$ S_{11} $	0,004		(17)
$ S_{11} _{dB}$	-48	dB	(18)

Tabelle 4: Berechnete Werte für den Eingangsreflexionsfaktor und für die Eingangsimpedanz


3.11 Simulation der differentiellen Ausgangsschaltung mit Keysight ADS

Eine alternative und einfachere Methode zur Bestimmung der Anpassungskondensatorwerte C_A und C_B ist die Simulation des in Abbildung 5 dargestellten differentiellen Ausgangsnetzwerks. Das in ADS integrierte Optimierungswerkzeug ermöglicht die Bestimmung unbekannter Parameter eines Netzwerks. Dazu müssen ein Simulationsziel und die Simulationsparameter definiert werden. Um die Anpassungskondensatorwerte durch Simulation zu bestimmen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Erstellung des in Abbildung 5 gezeigten Schaltplans des differentiellen Ausgangsnetzwerks mit den in Abschnitt 3.8 berechneten Werten der Filterkomponenten und den in Abschnitt 3.6 ermittelten äquivalenten Werten des Antennennetzwerks. Es wurde ein Eingangsport mit einer Impedanz von 50Ω verwendet.
2. Definition des Simulationstyps und der Simulationsvariablen
3. Definition des Optimierungsziels und der Optimierungssiterationen
4. Durchführung der Optimierung und Definition des Ausgabetyps der Darstellung

3.12 Schaltplan des differentiellen Ausgangsnetzwerks

Abbildung 9 zeigt den ADS-Schaltplan des differentiellen Ausgangsnetzwerks (siehe Abbildung 5) mit dem Eingangsport 1 und einer Quellenimpedanz von 50Ω .

 

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen

 


Abbildung 11: Simulation von $|S_{11}|$ in Abhängigkeit von der Frequenz

Für die Frequenz von 13,56 MHz sind die simulierten Werte der Eingangsimpedanz Z_{in}' und des Reflexionskoeffizienten S_{11} in Tabelle 5 dargestellt.

Parameter	Simulierte Werte
Z_{in}'	$(49,73 - j 0,42) \Omega$
S_{11}	$-0,00267 - j 0,00424$
$ S_{11} $	0,005
$ S_{11} _{dB}$	-46 dB

Tabelle 5: Simulierte Werte des Reflexionsfaktors und der Eingangsimpedanz bei 13,56 MHz

Die simulierten Werte von S_{11} , $|S_{11}|$ und $|S_{11}|_{dB}$ sind den berechneten Werten, die in Tabelle 4 dargestellt sind, recht ähnlich. Aufgrund der genauen Werte von $C_A = 45$ pF und $C_B = 337$ pF sind die Reflexionsparameter sehr niedrig. In realen Schaltungen können diese präzisen Kondensatorwerte nicht erreicht werden, was zu höheren Reflexionskoeffizienten führt.

3.16 Verifizierung der Anpassung durch Messung und Methoden zur Anpassungsoptimierung

Die Berechnungen und Simulationen werden mit idealen Komponenten durchgeführt, ohne Berücksichtigung von parasitären Einflüssen und Toleranzeinflüssen. In der Realität haben die Kondensatoren und Induktivitäten jedoch Toleranzen und parasitäre Induktivitäten und Kapazitäten. Zudem sind die Komponenten des Ersatzschaltkreises der Antenne gemessen und daher nicht sehr genau, haben also ebenfalls Toleranzen. Neben geometrischen und chemischen Variationen, die durch den Herstellungsprozess verursacht werden, gibt es auch unbekannte Parameter über die umgebenden oder zusätzlich angebrachten Ferritfolien zur Abschirmung. Jedes Metall in der Nähe der Antenne kann die Impedanz der Antenne und damit auch die gesamte Eingangsimpedanz verändern. Wie stark diese Variationen die Eingangsimpedanz beeinflussen, hängt hauptsächlich vom Wert der Eingangsimpedanz und dem Qualitätsfaktor ab. Im Allgemeinen sind niedrigere Qualitätsfaktoren

und höhere Werte der Eingangsimpedanz weniger empfindlich auf eine Variation der Komponentenwerte. [5]

Angesichts dieser Abweichungen ist eine zusätzliche Iteration der Anpassung notwendig. In einem ersten Schritt muss die in Abbildung 5 dargestellte differentielle Ausgangsschaltung mit den berechneten Anpassungskondensatorwerten hergestellt werden.

Der zweite Schritt ist die Messung der Eingangsimpedanz mit einem Netzwerkanalysator. Die Anpassungskondensatoren C_A und C_B müssen so variiert werden, dass die Eingangsimpedanz den Wert von 50Ω erreicht.

3.17 Differentielles NFC-Ausgangsnetzwerk und Reflexionsmessung

Für den Entwurf der Leiterplatte der differentiellen Ausgangsschaltung wurde das Programm Altium Designer V.18.1.19 verwendet. Das Altium-Schaltbild der differentiellen NFC-Ausgangsschaltung ist in Abbildung 12 dargestellt.

 


Abbildung 12: Altium Schaltplan der differentiellen NFC-Ausgangsschaltung

Für die Filterinduktivität $L_0 = 470$ nH (siehe L_{01} und L_{02} in Abbildung 12) wurde eine Keramikinduktivität [744762247GA](#) der WE-KI Reihe verwendet. Die Filterkapazität $C_0 = 247$ pF besteht aus zwei 100 pF-Kondensatoren der WCAP-CSGP Serie [\(85012006038\)](#) (siehe C_{01} , C_{02} , C_{04} und C_{05} in Abbildung 12) und einem 47 pF-Kondensator [\(885012006055\)](#) (siehe C_{03} und C_{06} in Abbildung 12). Der gleiche Kondensator wurde für C_A verwendet (siehe C_{A2} und C_{A4} in Abbildung 12). Die Kapazität $C_B = 337$ pF besteht aus einem 330 pF-Kondensator [\(885012006041\)](#) (siehe C_{B1} und C_{B4} in Abbildung 12) und einem 6,8 pF-Kondensator [\(885012006050\)](#) (siehe C_{B2} und C_{B5} in Abbildung 12). Am Eingangsport J_1 des Netzwerks wurde die folgende Abhängigkeit der Impedanz von der Frequenz mit einem Agilent Technologies E5061 Netzwerkanalysator im Frequenzband zwischen 12 MHz und 15 MHz gemessen.

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen

 


Abbildung 13: Messung des Reflexionsfaktors in Abhängigkeit der Frequenz, dargestellt in einem Smith-Diagramm

Ein Marker bei der Frequenz von 13,56 MHz zeigt eine Eingangsimpedanz von $22,4 \Omega + j 27,7 \Omega$.

Aufgrund der Gleichungen (15) bis (18) ergibt sich der berechnete logarithmische Absolutwert des Reflexionsfaktors $|S_{11}|_{dB}$ auf -5,94 dB. Der Wert wurde durch Messung des $|S_{11}|_{dB}$ in Abhängigkeit von der Frequenz verifiziert. Das Messergebnis ist in Abbildung 14 dargestellt.

 


Abbildung 14: Messung des logarithmischen Betragswertes des Reflexionsfaktors in Abhängigkeit von der Frequenz

Der Marker bei der Frequenz von 13,56 MHz ergibt $|S_{11}|_{dB} = -5,92$ dB. Um die Anpassung zu verbessern, muss mindestens einer der Anpassungskondensatoren adaptiert werden.

3.18 Bestimmung der notwendigen Adaption der Anpassungskapazitäten durch Simulation

Um festzustellen, welcher der Anpassungskondensatoren adaptiert werden muss, wird der Einfluss der beiden Kondensatoren C_A und C_B auf $|S_{11}|$ und Z_{in} durch eine ADS-Parameter-Sweep-Simulation untersucht. Abbildung 15 zeigt das Smith-Diagramm von $|S_{11}|$ in Abhängigkeit von C_A und C_B bei der Frequenz von 13,56 MHz.

 


Abbildung 15: Simulation von $|S_{11}|$ in Abhängigkeit von C_A und C_B dargestellt in einem Smith-Diagramm

Der Parameter-Sweep von C_B geht von 300 pF bis 370 pF in 0,7 pF-Schritten, was einer 10 prozentigen Variation des Nominalwertes von 337 pF entspricht, und der Parameter-Sweep von C_A geht von 23 pF (linke Kurve) bis 70 pF (rechte Kurve) in 2,5 pF-Schritten, was einer Variation von 50 % des Nominalwertes von 47 pF entspricht.

In Abbildung 15 zeigt der Marker „m3“ den gewünschten 50Ω Übereinstimmungspunkt, der an der Kurve für $C_A = 45,3$ pF auftritt.

Die rote Linie zeigt den Toleranzbereich der Werte der Kapazität C_A und die blaue Linie die Differenz der Kapazität C_B , die von der gemessenen Impedanz (gekennzeichnet durch Marker „m4“) zu einem Anpassungswert von etwa -26,6 dB führt. Am Marker „m4“ beträgt der Wert für C_B 322 pF, was etwa 15 pF kleiner ist als der Wert von 337 pF, der auf der realen Achse des Smith-Diagramms erreicht wird. Dies bedeutet, daß ein Kondensator von 15 pF zum C_B hinzugefügt werden muss, um den gewünschten Anpassungspunkt zu erreichen.

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen



Auf der Anpassungs-Testplatine (siehe Schaltung in Abbildung 12) für C_{B3} und C_{B6} wurden zwei 15 pF-Kondensatoren (einer an C_{B3} und einer an C_{B6}) eingelötet (WE-Nummer **885012006052**). Nach dem Einfügen der Kondensatoren wurde die Messung, die in den Abbildungen 13 und 14 dargestellt ist, wiederholt. Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 16 und 17 dargestellt.

 


Abbildung 16: Messung des Reflexionsfaktors in Abhängigkeit von der Frequenz, dargestellt in einem Smith-Diagramm nachdem die Anpassungskapazität C_B adaptiert worden ist

 


Abbildung 17: Messung des logarithmischen Betrags des Eingangsreflexionsfaktors in Abhängigkeit von der Frequenz

Die Messung zeigt, dass sich der Parameter $|S_{11}|_{dB}$ durch die Optimierung des C_B von -5,92 dB auf den Wert von -26,1 dB bei einer Frequenz von 13,56 MHz verändert hat.

3.19 Bestimmung der notwendigen Adaptierungen der Werte der Anpassungskapazitäten durch Rechnung

Die Änderung von C_B und C_A , um die erforderliche Anpassungsimpedanz von 50 Ω zu erreichen, kann auch mathematisch erfolgen. Dazu müssen die folgenden Rechenschritte durchgeführt werden:

1. Einsetzen des gemessenen Werts für Z_{in}' (z. B. 22,4 $\Omega + j 27,7 \Omega$) in Gleichung (16) und Auflösen der Gleichung nach Z_{in} :

$$Z_{in} = \frac{4j\omega L_0 - 2Z_{in}'}{j\omega C_0 Z_{in}' - 2 + 2\omega^2 C_0 L_0} = R_S - jX_S \quad (19)$$

$$= (87,18 - j 70,95) \Omega$$

2. Einsetzen des Imaginärteils ($X_S = 70,95 \Omega$) und des Realteils ($R_S = 87,18 \Omega$) der mit Gleichung (19) berechneten Eingangsimpedanz Z_{in} in die Gleichungen (8) und (9) und Berechnung von $X_{A1,2}$ und $X_{B1,2}$.

$$X_{B1} = -73 \Omega$$

$$X_{B2} = -54,74 \Omega$$

$$X_{A1} = -489 \Omega$$

$$X_{A2} = 347,27 \Omega$$

3. Verwendung der Gleichung (14), um die entsprechenden $C_{A1,2}$ - und $C_{B1,2}$ -Werte zu berechnen:

$$C_{B1} = 322 \text{ pF}$$

$$C_{B2} = 429 \text{ pF}$$

$$C_{A1} = 48 \text{ pF}$$

$$C_{A2} = -67 \text{ pF}$$

Da C_{A2} einen negativen Wert ergibt, können die Kapazitäten C_{B2} und C_{A2} vernachlässigt werden.

4. Bestimmung der Differenz der resultierenden C_A - und C_B -Werte zu ihren berechneten oder simulierten Werten.

Die berechneten Werte (siehe Abschnitt 3.9) für C_A und C_B sind:

$$C_{A,calc} = 45 \text{ pF}$$

$$C_{B,calc} = 337 \text{ pF}$$

Die im vorigen Abschnitt durch Messung ermittelten Werte für C_A und C_B sind

$$C_{A,meas} = 48 \text{ pF}$$

$$C_{B,meas} = 322 \text{ pF}$$

Die Unterschiede der Kapazitäten ΔC_A und ΔC_B sind:

$$\Delta C_A = C_{A,calc} - C_{A,meas} = 45 \text{ pF} - 48 \text{ pF} = -3 \text{ pF}$$

$$\Delta C_B = C_{B,calc} - C_{B,meas} = 337 \text{ pF} - 322 \text{ pF} = 15 \text{ pF}$$

Mit diesen Ergebnissen muss die Kapazität C_A auf 3 pF verringert und die Kapazität C_B um 15 pF erhöht werden, um eine perfekte Impedanzanpassung zu erreichen.

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen



Da der Differenzwert von $\Delta C_A = 3 \text{ pF}$ etwa im Bereich der Toleranz von C_A liegt, wurde dieser Wert nicht verändert.

In diesem Abschnitt wurde durch Simulation und Messung gezeigt, dass die Kapazität C_B um 15 pF erhöht werden muss, um einen Anpassungswert von etwa -26 dB zu erreichen. Dabei ist zu beachten, dass die Ausgangsschaltung differentiell ist, d.h. die 15 pF müssen zweimal in die Anpassungsschaltung eingelötet werden, an den Stellen C_{B3} und C_{B6} (siehe Abbildung 12).

4 Zusammenfassung

Diese Application Note beschreibt, wie eine WE NFC-Antenne an einen NFC-IC angepasst werden kann. Die Bestimmung der Anpassungskondensatorwerte wurde durch Berechnung und Simulation beschrieben. Die Messung und notwendige Anpassung der Eingangsimpedanz an die Quellenimpedanz ist gezeigt worden.

Die Grundlagen der komplexen Impedanzanpassungstheorie sind dargelegt worden und typische L-Anpassungstopologien wurden gezeigt. Die Berechnung der Anpassungsreaktanzen und die Bestimmung des Q-Faktors wurden durchgeführt. Die verschiedenen Teile des differentiellen Ausgangsnetzwerks wurden analysiert und die Dimensionierung der einzelnen Komponenten des Filters und der äquivalenten Antennenkomponenten sind durchgeführt worden. Schließlich wurde das differentielle Ausgangsnetzwerk hergestellt und die Anpassungskondensatoren zur Verbesserung der Anpassung adaptiert.

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen



A Anhang

A.1 Bill of Materials

Index	Beschreibung	Größe	Elektrische Spezifikationen $f_{WPT} = 125 \text{ kHz}$; $f_{NFC} = 13,56 \text{ MHz}$	Artikelnummer
	WPT/NFC Combo Transmitter Coil	Ø65 x 3.5 mm	$L_{1,WPT} = 6,3 \mu\text{H}$, $L_{2,NFC} = 1,2 \mu\text{H}$, $Q_{1,WPT} = 100$, $Q_{2,NFC} = 80$	760308101150
	WPT/NFC Combo Transmitter Coil	Ø54 x 4 mm	$L_{1,WPT} = 24 \mu\text{H}$, $L_{2,NFC} = 0,7 \mu\text{H}$, $Q_{1,WPT} = 125$, $Q_{2,NFC} = 30$	760308101312
	WPT/NFC Combo Receiver Coil	45 x 44 x 0,72 mm	$L_{1,WPT} = 8,8 \mu\text{H}$, $L_{2,NFC} = 1,6 \mu\text{H}$, $Q_{1,WPT} = 30$, $Q_{2,NFC} = 47$	760308103305
	WPT/NFC Combo Receiver Coil	44 x 44 x 1 mm	$L_{1,WPT} = 8 \mu\text{H}$, $L_{2,NFC} = 1,4 \mu\text{H}$, $Q_{1,WPT} = 19$, $Q_{2,NFC} = 47$	760308102306
	WPT/NFC Combo Receiver Coil	40 x 27 x 1 mm	$L_{1,WPT} = 7,8 \mu\text{H}$, $L_{2,NFC} = 1,6 \mu\text{H}$, $Q_{1,WPT} = 19$, $Q_{2,NFC} = 47$	760308103307
L₀	WE-KI SMT Wire Wound Ceramic Inductor	1008	$L = 470 \text{ nH}$, $Q = 45$	744762247GA
C₀	WCAP-CSGP Multilayer Ceramic Capacitor	0603	$C = 100 \text{ pF}$	885012006038
C₀	WCAP-CSGP Multilayer Ceramic Capacitor	0603	$C = 47 \text{ pF}$	885012006055
C_A	WCAP-CSGP Multilayer Ceramic Capacitor	0603	$C = 47 \text{ pF}$	885012006055
C_{B1}	WCAP-CSGP Multilayer Ceramic Capacitor	0603	$C = 330 \text{ pF}$	885012006052
C_{B2}	WCAP-CSGP Multilayer Ceramic Capacitor	0603	$C = 6,8 \text{ pF}$	885012006041
C_{B3}	WCAP-CSGP Multilayer Ceramic Capacitor	0603	$C = 15 \text{ pF}$	885012006050
J₁	WR-SMA SMA PCB THT Jack Straight		SMA connector	6031200211450 3
J₂	WR-TBL Terminal Block		2,54 mm horizontal entry clamp	691210910002

A.2 Äquivalente Netzwerkparameter der WE NFC-Antennen

Artikelnummer	f_s (MHz)	R_a (Ω)	L_a (μH)	C_a (pF)
760308101150	48	1,19	1,16	9,48
760308103305	50	4	1,58	6,4
760308102306	50	2,4	1,6	6,3
760308103307	54	3,7	1,7	5,1

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen



A.3 Literatur

- [1] C. Bowick, RF Circuit Design, 2nd Revised edition, Newnes, 2007.
- [2] K. Cartwright, Non-Calculus Derivation of the Maximum Power Transfer Theorem, *Technology Interface*, 8 (2), 2008.
- [3] M. Roland, Automatic Impedance Matching for 13.56 MHz NFC Antennas, 6th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, 2008.
- [4] Würth Elektronik eiSos, ANP057a, WE-MCA Multilayer Chip Antenna Placement & Matching, Application Note, 2018.
- [5] T. Baier: Automated Impedance Adjustment of 13.56 MHz NFC Reader Antennas, Master Thesis, 2014.
- [6] A. Schober, M. Ciacci, and M. Gebhart, An NFC Air Interface coupling model for Contactless System Performance estimation, International Conference on Telecommunications (ConTEL), June 2013.
- [7] Rohde und Schwarz, Near Field Communication (NFC) Technology and Measurements, White Paper, 2011.
- [8] NXP Corporation, AN11564, Antenna Design and Matching Guide, Application Note, 2016.

WICHTIGER HINWEIS

Der Anwendungshinweis basiert auf unserem aktuellen Wissens- und Erfahrungsstand, dient als allgemeine Information und ist keine Zusicherung der Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG zur Eignung des Produktes für Kundenanwendungen. Der Anwendungshinweis kann ohne Bekanntgabe verändert werden. Dieses Dokument und Teile hiervon dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung vervielfältigt oder kopiert werden. Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG und seine Partner- und Tochtergesellschaften (nachfolgend gemeinsam als „WE“ genannt) sind für eine anwendungsbezogene Unterstützung jeglicher Art nicht haftbar. Kunden sind berechtigt, die Unterstützung und Produktempfehlungen von WE für eigene Anwendungen und Entwürfe zu nutzen. Die Verantwortung für die Anwendbarkeit und die Verwendung von WE-Produkten in einem bestimmten Entwurf trägt in jedem Fall ausschließlich der Kunde. Aufgrund dieser Tatsache ist es Aufgabe des Kunden, erforderlichenfalls Untersuchungen anzustellen und zu entscheiden, ob das Gerät mit den in der Produktspezifikation beschriebenen spezifischen Produktmerkmalen für die jeweilige Kundenanwendung zulässig und geeignet ist oder nicht. Die technischen Daten sind im aktuellen Datenblatt zum Produkt angegeben. Aus diesem Grund muss der Kunde die Datenblätter verwenden und wird ausdrücklich auf die Tatsache hingewiesen, dass er dafür Sorge zu tragen hat, die Datenblätter auf Aktualität zu prüfen. Die aktuellen Datenblätter können von www.we-online.com heruntergeladen werden. Der Kunde muss produktspezifische Anmerkungen und Warnhinweise strikt beachten. WE behält sich das Recht vor, an seinen Produkten und Dienstleistungen Korrekturen, Modifikationen, Erweiterungen, Verbesserungen und sonstige Änderungen vorzunehmen. Lizenzen oder sonstige Rechte, gleich welcher Art, insbesondere an Patenten, Gebrauchsmustern, Marken, Urheber- oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten werden hierdurch weder eingeräumt noch

ergibt sich hieraus eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte einzuräumen. Durch Veröffentlichung von Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen Dritter gewährt WE weder eine Lizenz zur Verwendung solcher Produkte oder Dienstleistungen noch eine Garantie oder Billigung derselben.

Die Verwendung von WE-Produkten in sicherheitskritischen oder solchen Anwendungen, bei denen aufgrund eines Produktausfalls sich schwere Personenschäden oder Todesfällen ergeben können, sind unzulässig. Des Weiteren sind WE-Produkte für den Einsatz in Bereichen wie Militärtechnik, Luft- und Raumfahrt, Nuklearsteuerung, Marine, Verkehrswesen (Steuerung von Kfz, Zügen oder Schiffen), Verkehrssignalanlagen, Katastrophenschutz, Medizintechnik, öffentlichen Informationsnetzwerken usw. weder ausgelegt noch vorgesehen. Der Kunde muss WE über die Absicht eines solchen Einsatzes vor Beginn der Planungsphase (Design-In-Phase) informieren. Bei Kundenanwendungen, die ein Höchstmaß an Sicherheit erfordern und die bei Fehlfunktionen oder Ausfall eines elektronischen Bauteils Leib und Leben gefährden können, muss der Kunde sicherstellen, dass er über das erforderliche Fachwissen zu sicherheitstechnischen und rechtlichen Auswirkungen seiner Anwendungen verfügt. Der Kunde bestätigt und erklärt sich damit einverstanden, dass er ungeachtet aller anwendungsbezogenen Informationen und Unterstützung, die ihm durch WE gewährt wird, die Gesamtverantwortung für alle rechtlichen, gesetzlichen und sicherheitsbezogenen Anforderungen im Zusammenhang mit seinen Produkten und der Verwendung von WE-Produkten in solchen sicherheitskritischen Anwendungen trägt.

Der Kunde hält WE schad- und klaglos bei allen Schadensansprüchen, die durch derartige sicherheitskritische Kundenanwendungen entstanden sind.

NÜTZLICHE LINKS

Application Note

Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen



Application Notes

www.we-online.de/apnotes



REDEXPERT Design Plattform

www.we-online.de/redexpert



Toolbox

www.we-online.de/toolbox



Produkt Katalog

www.we-online.de/produkte

KONTAKTINFORMATION

apnotes@we-online.de

Tel. +49 7942 945 - 0



Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Max-Eyth-Str. 1 · 74638 Waldenburg · Germany
www.we-online.de

